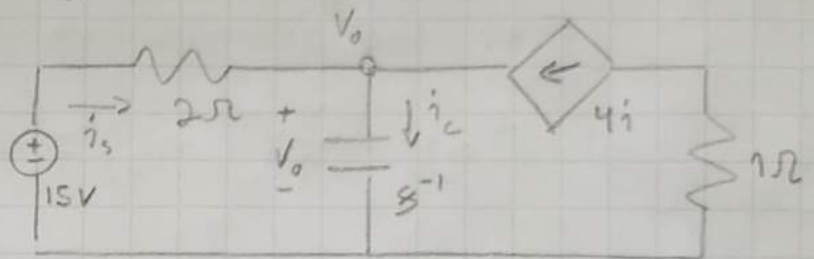


S.1 Find $V_o(t)$ 

$$i_c = 4i + i = 5i$$


$$\text{So, } i_c = 5i_s \text{ where } i_c = \frac{V_o}{1/s}, \quad i_s = \frac{15 - V_o}{2}$$

$$\rightarrow V_o \cdot s = \left[\frac{15 - V_o}{2} \right] 5 \rightarrow V_o s = \frac{5}{2} 15 - \frac{5}{2} V_o \rightarrow V_o s + \frac{5}{2} V_o = 37.5$$

$$\rightarrow V_o \left(s + \frac{5}{2} \right) = 37.5 \rightarrow V_o(s) = \frac{37.5}{s + 2.5} \rightarrow \boxed{V(t) = 37.5 e^{-2.5t} u(t) \text{ V}}$$

S.2 Find $V_o(s)$ using node-voltage
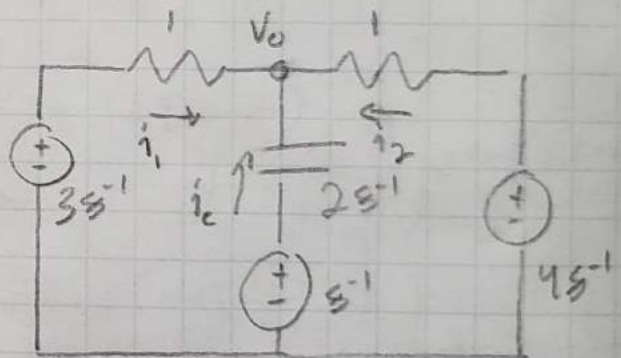
$$\text{N.V. at } V_o) \quad i_1 + i_c + i_2 = 0$$



$$\text{For } i_1) \quad i_1 = \frac{3/s - V_o}{1}$$

$$\text{For } i_c) \quad i_c = \frac{s - V_o}{2/s}$$

$$\text{For } i_2) \quad i_2 = \frac{4/s - V_o}{1}$$

$$\text{So, } (3/s - V_o) + \left(\frac{s - V_o}{2/s} \right) + (4/s - V_o) = 0$$

$$\rightarrow V_o \left(-2 - \frac{s}{2} \right) + 3/s + \frac{s - V_o}{2/s} + 4/s = 0$$

$$\rightarrow -V_o \left(2 + \frac{s}{2} \right) = - \left(3/s + 4/s + \frac{1}{2} \right) \rightarrow V_o = \frac{3/s + 4/s + \frac{1}{2}}{2 + \frac{s}{2}} \cdot \frac{s}{s}$$

$$\rightarrow V_o = \frac{7 + \frac{s}{2}}{\frac{s^2}{2} + 2s} \cdot \frac{2}{2} \rightarrow$$

$$\boxed{V_o = \frac{s + 14}{s^2 + 4s}}$$

5.3 Find the s-domain mesh currents

$$\text{For } i_1: -10s^{-1} + i_1 + \frac{s}{4}(i_1 - i_2) = 0$$

$$\rightarrow i_1 \left(1 + \frac{s}{4}\right) + i_2 \left(-\frac{s}{4}\right) = 10s^{-1}$$

$$\text{For } i_2: \frac{s}{4}(i_2 - i_1) + i_2(4 + s) = 0 \rightarrow i_1 \left(-\frac{s}{4}\right) + i_2 \left(s + 4 + \frac{s}{4}\right) = 0$$

$$\text{So, } \begin{bmatrix} 1 + \frac{s}{4} & -\frac{s}{4} \\ -\frac{s}{4} & s + 4 + \frac{s}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10s^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow i_1 = \left(s + \frac{16}{s}\right) i_2$$

$$\rightarrow \left[i_2 \left(1 + \frac{s}{4}\right) \left(s + \frac{16}{s}\right) - i_2 \left(\frac{s}{4}\right) = \frac{10}{s} \right] \times 4$$


$$\rightarrow \left[i_2 \left[\left(4 + s\right) \left(s + \frac{16}{s}\right) - s \right] \right] = 40s^{-1}$$

$$\rightarrow i_2 \left(20 + \frac{64}{s} + 4s\right) = 40s^{-1} \rightarrow i_2 = \frac{40s^{-1}}{4s + 64s^{-1} + 20} \cdot \frac{s}{s}$$


$$\rightarrow \boxed{i_2 = \frac{10}{s^2 + 9s + 16}}$$

$$\text{Also, } i_1 = \frac{\left(s + \frac{16}{s}\right) 10}{s^2 + 9s + 16} \rightarrow \frac{50 + 160s^{-1}}{s^2 + 9s + 16}$$
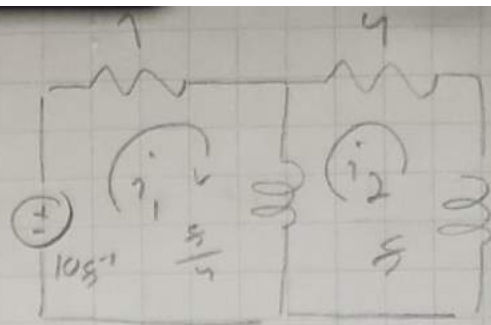
$$\rightarrow i_1 = \frac{50s + 160}{s^3 + 9s^2 + 16s}$$



5.4 Find the s-domain current $i_0(t)$

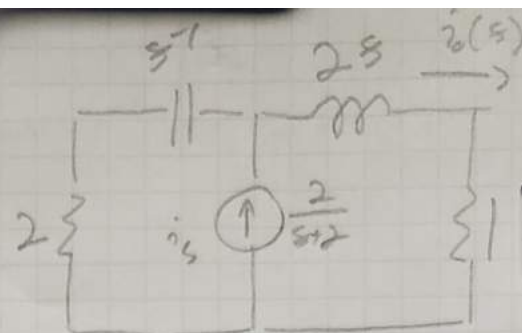

i_0 divider) $i_0 = i_s \frac{2 + s^{-1}}{2 + s^{-1} + 2s + 1} = \frac{s}{s}$

$$\rightarrow \frac{2s+1}{2s^2+3s+1} \cdot \frac{2}{s+2} \rightarrow i_0 = \frac{2(s+\frac{1}{2})}{2(s^2+\frac{3}{2}s+\frac{1}{2})} \cdot \frac{2}{s+2} = \frac{s+\frac{1}{2}}{(s+1)(s+\frac{1}{2})s}$$

$$\rightarrow \frac{2}{(s+2)(s+1)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1}$$

S.t. $A = s+2 \cdot i_0 \Big|_{s=-2} = \frac{2}{-2+1} = \underline{-2}$

$$B = s+1 \cdot i_0 \Big|_{s=-1} = \frac{2}{-1+2} = \underline{2}$$

$$\therefore i_0 = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2} \rightarrow \mathcal{L}^{-1}\{i_0(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2}\right\}$$

$$\boxed{i_0(t) = u(t) 2(e^{-t} - e^{-2t}) \text{ A}, t \geq 0}$$